লজিক ফাংশন / লজিক সার্কিট

লেকচার-৭

লজিক ফাংশন / লজিক সার্কিট

লেকচার-৭

এই পাঠ শেষে যা যা শিখতে পারবে-

১। লজিক ফাংশন থেকে লজিক সার্কিট তৈরি/বাস্তবায়ন করতে পারবে।

২। লজিক সার্কিট থেকে লজিক ফাংশন তৈরি/বাস্তবায়ন করতে পারবে। বন্ধনীর "()" ভিতরের কাজগুলো প্রায়োরিটি দিতে হবে।


উদাহরণ-১ঃ নিচের ফাংশনটি শুধুমাত্র মৌলিক গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়ন কর।

$$F = \overline{AB + \overline{A + B}}$$

লজিক ফাংশন থেকে লজিক সার্কিট তৈরি বা বাস্তবায়ন:

- লজিক ফাংশনটি শুধুমাত্র মৌলিক গেইটের সাহায্যে বান্তবায়ন করতে হতে পারে।
- লজিক ফাংশনটি শুধুমাত্র সার্বজনীন গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করতে হতে পারে।
- লজিক ফাংশনটি যেকোন প্রকার গেইট ব্যবহার করে বাস্তবায়ন করতে হতে পারে।
- লজিক ফাংশনটি সরলীকরণ করে তারপর মৌলিক বা সার্বজনীন গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হতে পারে।

সমাধানঃ

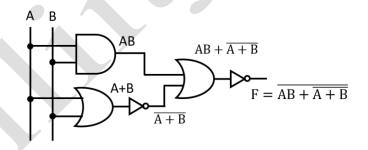

উদাহরণ-২ঃ নিচের ফাংশনটির সার্কিট বান্তবায়ন কর।


$$F = \overline{ABC} \cdot \overline{A + B + C}$$

লজিক ফাংশনটি মৌলিক গেইটের সাহায্যে বাল্ভবায়ন করতে নিমোক্ত নিয়ম বা ক্রম মানা হয়ঃ

- যদি ফাংশনটি সরল করতে হয়, তাহলে প্রথমেই সরল করতে হবে।
- ফাংশনে যতগুলো চলক থাকবে তাদের প্রত্যেকটির জন্য কমন লাইন আঁকতে হবে।
- বামদিক থেকে ফাংশনের মৌলিক অপারেশনগুলো NOT, AND, OR এর কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে

$\Gamma = ADC \cdot A + D =$


সমাধানঃ

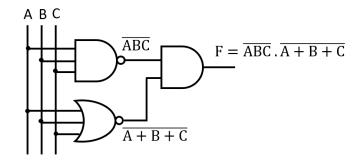

লজিক সার্কিট থেকে লজিক ফাংশন তৈরি/বান্তবায়নঃ

- লজিক সার্কিট থেকে লজিক ফাংশন নির্নয় করে
 তা সরল করতে হতে পারে।
- লজিক সার্কিট থেকে সরলীকৃত ফাংশন নির্নয়
 এবং তা মৌলিক বা সার্বজনীন গেইট দ্বারা
 বাস্তবায়ন করতে হতে পারে।

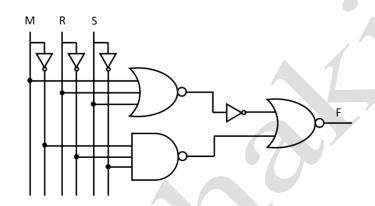উদাহরণ-১ঃ নিমোক্ত সার্কিটির সরলীকৃত ফাংশন নির্ণয় কর।



সমাধানঃ

$$F = \overline{\overline{M} \, \overline{R} \, \overline{S}} + (M+R+S)$$


$$= \overline{\overline{M} \, \overline{R} \, \overline{S}} \cdot \overline{M} + R + S \qquad \overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$= \overline{M} \, \overline{R} \, \overline{S} \cdot \overline{M} \, \overline{R} \, \overline{S} \qquad \overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \qquad \overline{\overline{A}} = A$$

$$= \overline{M} \, \overline{R} \, \overline{S} \qquad A \cdot A = A$$

$$= \overline{M+R+S} \qquad \overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{A+B}$$

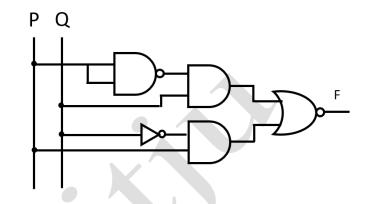উদাহরণ-২ঃ নিমোক্ত সার্কিটির সরলীকৃত ফাংশন বাস্তবায়ন কর।



সমাধানঃ

$$F = \overline{\overline{PQ} + P\overline{Q}}$$

$$= \overline{P \oplus Q} \qquad \overline{AB} + A\overline{B} = A \oplus B$$

সরলীকৃত ফাংশন বাস্তবায়ন করে পাই-

$$\begin{array}{c}
P \\
Q
\end{array}$$